## Grundeinstellungen Modell

Hersteller	Graupner/SJ					
Sendertyp	mc-28					
Sender ID	30090160CA					
Firmware Version	1.007					
Datei Version	1.002					
Modelityp	Flugzeug					
Modellname	LS 4					
Steueranordnung	Mode 2					
Modul	HoTT, Bindungs	typ: Model				
DSC-Ausgang	PPM24					
Motor-Stopp	Position: -100%	Limit: 150%	Schalter:			
Einschaltwarnung						
Auto Trimm						
Auto rücksetzen Uhr	nein					

## Empfänger 1

<u> </u>			
gebunden	ja		
Telemetrie	ja		
Empfänger ID	97000002B9		
Empfänger Firmware	New		
Empfängerausgang	Eingang		Ausgang
	S1	$\rightarrow$	Ausgang 1
	S2 (Querruder)	$\rightarrow$	Ausgang 2
	S3 (Höhenruder)	$\rightarrow$	Ausgang 3
	S4 (Seitenruder)	$\rightarrow$	Ausgang 4
	S5 (Querruder)	$\rightarrow$	Ausgang 5
	S6	$\rightarrow$	Ausgang 6
	S7	$\rightarrow$	Ausgang 7
	S8	$\rightarrow$	Ausgang 8
	S9	$\rightarrow$	Ausgang 9
	S10	$\rightarrow$	Ausgang 10
	S11	$\rightarrow$	Ausgang 11
	S12	$\rightarrow$	Ausgang 12
	S13	$\rightarrow$	Ausgang 13
	S14	$\rightarrow$	Ausgang 14
	S15	$\rightarrow$	Ausgang 15
	S16	$\rightarrow$	Ausgang 16

#### Empfänger 2

gebunden nein

## Modelltyp

Motor an K1	kein	
Leitwerk	Normal	
Querruder/Wölbklappen	2QR	
Bremse	Offset: 100	Eingang: 1

## Servoeinstellungen

Servo	Umkehr	Mitte	Weg -	Weg +	Begrenzung -	Begrenzung +
S1	←	-30%	100%	100%	150%	150%
S2 (Querruder)	$\rightarrow$	0%	98%	90%	120%	120%
S3 (Höhenruder)	$\rightarrow$	20%	110%	100%	150%	120%
S4 (Seitenruder)	$\rightarrow$	0%	105%	105%	150%	150%
S5 (Querruder)	$\rightarrow$	0%	100%	100%	120%	120%
S6	$\rightarrow$	0%	100%	100%	150%	150%
S7	$\rightarrow$	0%	100%	100%	150%	150%
S8	←	0%	100%	105%	150%	150%
S9	←	0%	95%	90%	150%	150%
S10	$\rightarrow$	0%	100%	100%	150%	150%
S11	$\rightarrow$	0%	100%	100%	150%	150%
S12	$\rightarrow$	0%	100%	100%	150%	150%
S13	$\rightarrow$	0%	100%	100%	150%	150%
S14	$\rightarrow$	0%	100%	100%	150%	150%
S15	$\rightarrow$	0%	100%	100%	150%	150%
S16	$\rightarrow$	0%	100%	100%	150%	150%

# Knüppeleinstellungen

Kanal	Trimm	Trimmschritte	Zeit -	Zeit +
Kanal 1	global	4	0,0s	0,0s
Querruder	global	4	0,0s	0,0s
Höhenruder	global	4	0,0s	0,0s
Seitenruder	global	4	0,0s	0,0s

## Gebereinstellungen - Phase 1:

Eingang	Тур	Ge	ber	Offset	Weg -	Weg +	Zeit -	Zeit +
E5	Global		Schalter 7	0%	0%	-15%	0,0s	0,0s
E6	Global		Schalter 7	0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E7	Global	Schalter 12	Schalter 11	0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E8	Global	Drehge	ber 2 →	0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E9	Global	Gebe	r 1 →	0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E10	Global	-	<b></b>	0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E11	Global		Schalter 7	0%	0%	10%	0,0s	0,0s
E12	Global		Schalter 3	0%	0%	-100%	0,0s	0,0s
E13	Global			0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E14	Global			0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E15	Global			0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E16	Global	-		0%	100%	100%	0,0s	0,0s

## Gebereinstellungen - Phase 2:

Eingang	Тур	Geber	Offset	Weg -	Weg +	Zeit -	Zeit +
E5	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E6	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E7	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E8	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E9	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E10	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E11	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E12	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E13	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E14	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E15	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E16	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s

## Gebereinstellungen - Phase 3:

Eingang	Тур	Geber	Offset	Weg -	Weg +	Zeit -	Zeit +
E5	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E6	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E7	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E8	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E9	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E10	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E11	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E12	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E13	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E14	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E15	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E16	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s

# Gebereinstellungen - Phase 4:

Eingang	Тур	Geber	Offset	Weg -	Weg +	Zeit -	Zeit +
E5	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E6	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E7	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E8	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E9	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E10	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E11	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E12	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E13	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E14	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E15	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E16	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s

## Gebereinstellungen - Phase 5:

Eingang	Тур	Geber	Offset	Weg -	Weg +	Zeit -	Zeit +
E5	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E6	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E7	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E8	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E9	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E10	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E11	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E12	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E13	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E14	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E15	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E16	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s

# Gebereinstellungen - Phase 6:

Eingang	Тур	Geber	Offset	Weg -	Weg +	Zeit -	Zeit +
E5	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E6	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E7	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E8	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E9	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E10	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E11	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E12	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E13	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E14	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E15	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E16	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s


# Gebereinstellungen - Phase 7:

Eingang	Тур	Geber	Offset	Weg -	Weg +	Zeit -	Zeit +
E5	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E6	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E7	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E8	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E9	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E10	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E11	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E12	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E13	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E14	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E15	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E16	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s

# Gebereinstellungen - Phase 8:

Eingang	Тур	Geber	Offset	Weg -	Weg +	Zeit -	Zeit +
E5	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E6	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E7	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E8	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E9	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E10	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E11	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E12	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E13	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E14	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E15	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E16	Global		0%	100%	100%	0,0s	0,0s

DualRate Expo - Phase 1:

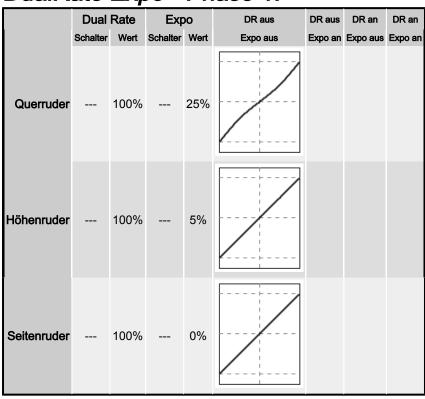

#### DualRate Expo - Phase 2:

	Dual	Rate	Exp	00	DR aus	DR aus	DR an	DR an
	Schalter	Wert	Schalter	Wert	Expo aus	Expo an	Expo aus	Expo an
Querruder		100%		50%				
Höhenruder		100%		50%				
Seitenruder		100%		0%				

# DualRate Expo - Phase 3:

	Dual	Rate	Ехр	0	DR aus	DR aus	DR an	DR an
	Schalter	Wert	Schalter	Wert	Expo aus	Expo an	Expo aus	Expo an
Querruder		100%		0%				
Höhenruder		100%		0%				
Seitenruder		100%		0%				

#### DualRate Expo - Phase 4:

	Dual	Rate	Ехр	0	DR aus	DR aus	DR an	DR an
	Schalter	Wert	Schalter	Wert	Expo aus	Expo an	Expo aus	Expo an
Querruder		100%		0%				
Höhenruder		100%		0%				
Seitenruder		100%		0%				

# DualRate Expo - Phase 5:

	Dual	Rate	Ехр	0	DR aus	DR aus	DR an	DR an
	Schalter	Wert	Schalter	Wert	Expo aus	Expo an	Expo aus	Expo an
Querruder		100%		0%				
Höhenruder		100%		0%				
Seitenruder		100%		0%				

#### DualRate Expo - Phase 6:

	Dual	Rate	Ехр	0	DR aus	DR aus	DR an	DR an
	Schalter	Wert	Schalter	Wert	Expo aus	Expo an	Expo aus	Expo an
Querruder		100%		0%				
Höhenruder		100%		0%				
Seitenruder		100%		0%				


## DualRate Expo - Phase 7:

	Dual	Rate	Ехр	0	DR aus	DR aus	DR an	DR an
	Schalter	Wert	Schalter	Wert	Expo aus	Expo an	Expo aus	Expo an
Querruder		100%		0%				
Höhenruder		100%		0%				
Seitenruder		100%		0%				


#### DualRate Expo - Phase 8:

	Dual	Rate	Exp	0	DR aus	DR aus	DR an	DR an
	Schalter	Wert	Schalter	Wert	Expo aus	Expo an	Expo aus	Expo an
Querruder		100%		0%				
Höhenruder		100%		0%				
Seitenruder		100%		0%				


#### Kanal 1 Kurve - Phase 1:

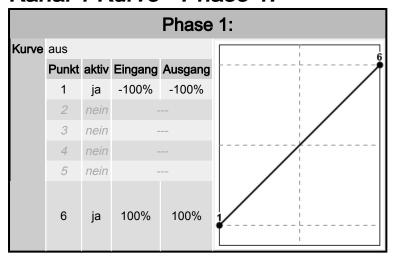


#### Kanal 1 Kurve - Phase 2:

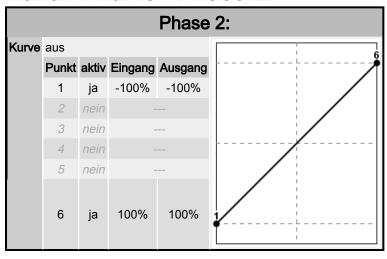


#### Kanal 1 Kurve - Phase 3:

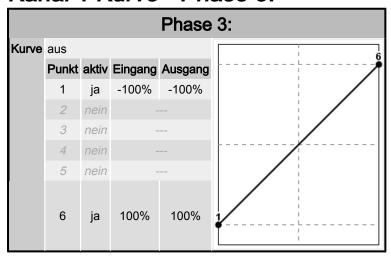


#### Kanal 1 Kurve - Phase 4:

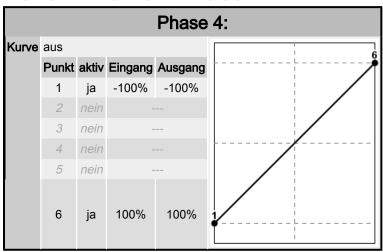


#### Kanal 1 Kurve - Phase 5:

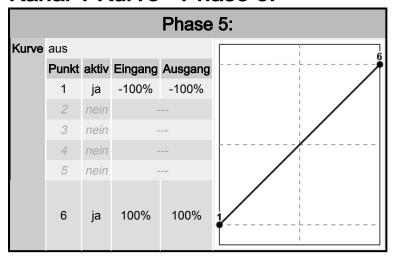


#### Kanal 1 Kurve - Phase 6:

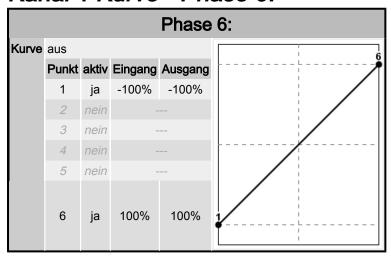

#### Kanal 1 Kurve - Phase 7:

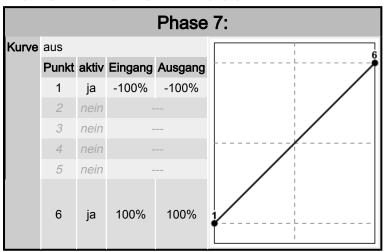

#### Kanal 1 Kurve - Phase 8:

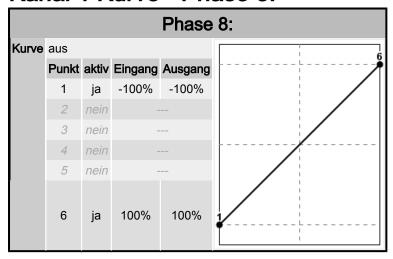

#### Geberschalter

Nummer	Geber	Position	Richtung	Schalter
G1		-74%	$\rightarrow$	
G2		0%	$\rightarrow$	
G3		0%	$\rightarrow$	
G4		0%	$\rightarrow$	
<i>G5</i>		0%	$\rightarrow$	
G6		0%	$\rightarrow$	
G7		0%	$\rightarrow$	
G8		0%	$\rightarrow$	

# logische Schalter

Nummer	Schalter 1	Funktion	Schalter 2
L1	unbekannter Schalter	und	Schalter 1
L2		und	
L3		und	
L4		und	
L5		und	
L6		und	
L7		und	
L8		und	

#### Ankünden - Phase 1:

Nummer	Schalter	Тур	Ansage an	Ansage aus
1	Schalter 15	Global		
2	Schalter 7	Global		
3		Global		
4		Global		
5		Global	389	
6		Global		
7		Global		
8		Global		
9		Global		
10		Global		
11		Global		
12		Global		
13		Global		
14		Global		
15		Global		
16		Global		
17		Global		
18		Global		
19		Global		
20		Global		

## Ankünden - Phase 2:

Nummer	Schalter	Тур	Ansage an	Ansage aus
1		Global		
2		Global		
3		Global		
4		Global		
5		Global		
6		Global		
7		Global		
8		Global		
9		Global		
10		Global		
11		Global		
12		Global		
13		Global		
14		Global		
15		Global		
16		Global		
17		Global		
18		Global		
19		Global		
20		Global		

## Ankünden - Phase 3:

Nummer	Schalter	Тур	Ansage an	Ansage aus
1		Global		
2		Global		
3		Global		
4		Global		
5		Global		
6		Global		
7		Global		
8		Global		
9		Global		
10		Global		
11		Global		
12		Global		
13		Global		
14		Global		
15		Global		
16		Global		
17		Global		
18		Global		
19		Global		
20		Global		

## Ankünden - Phase 4:

Nummer	Schalter	Тур	Ansage an	Ansage aus
1		Global		
2		Global		
3		Global		
4		Global		
5		Global		
6		Global		
7		Global		
8		Global		
9		Global		
10		Global		
11		Global		
12		Global		
13		Global		
14		Global		
15		Global		
16		Global		
17		Global		
18		Global		
19		Global		
20		Global		

## Ankünden - Phase 5:

Nummer	Schalter	Тур	Ansage an	Ansage aus
1		Global	370	
2		Global		
3		Global		
4		Global		
5		Global	390	
6		Global		
7		Global		
8		Global		
9		Global		
10		Global		
11		Global		
12		Global		
13		Global		
14		Global		
15		Global		
16		Global		
17		Global		
18		Global		
19		Global		
20		Global		

#### Ankünden - Phase 6:

Nummer	Schalter	Тур	Ansage an	Ansage aus
1		Global		
2		Global		
3		Global		
4		Global		
5		Global		
6		Global		
7		Global		
8		Global		
9		Global		
10		Global		
11		Global		
12		Global		
13		Global		
14		Global		
15		Global		
16		Global		
17		Global		
18		Global		
19		Global		
20		Global		

## Ankünden - Phase 7:

Nummer	Schalter	Тур	Ansage an	Ansage aus
1		Global		
2		Global		
3		Global		
4		Global		
5		Global		
6		Global		
7		Global		
8		Global		
9		Global		
10		Global		
11		Global		
12		Global		
13		Global		
14		Global		
15		Global		
16		Global		
17		Global		
18		Global		
19		Global		
20		Global		

#### Ankünden - Phase 8:

Nummer	Schalter	Тур	Ansage an	Ansage aus
1		Global		
2		Global		
3		Global		
4		Global		
5		Global		
6		Global		
7		Global		
8		Global		
9		Global		
10		Global		
11		Global		
12		Global		
13		Global		
14		Global		
15		Global		
16		Global		
17		Global		
18		Global		
19		Global		
20		Global		


# Phaseneinstellungen

-					
Phase	Name	Uhr	Motor	Umschaltzeit	Ansage
Phase 1			ja	0,1s	
Phase 2			ja	0,1s	
Phase 3			ja	0,1s	
Phase 4			ja	0,1s	
Phase 5			ja	0,1s	
Phase 6			ja	0,1s	
Phase 7			ja	0,1s	
Phase 8			ja	0,1s	

## Phasenzuweisung

		<u> </u>
	Schalter	Zuweisung
Prioritätsschalter A		Phase 1:
Prioritätsschalter B		Phase 1:
Kombinationsschalter C		
Kombinationsschalter D		
Kombinationsschalter E		
Kombinationsschalter F		


Kombinationsphasenzuweisungen

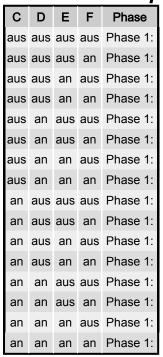

#### **Phasentrimm**

Phase	HR	QR	QR2	WK	WK2
Phase 1:	0%	0%	0%	0%	0%
Phase 2:	0%	-20%	0%	0%	0%
Phase 3:	0%	0%	0%	0%	0%
Phase 4:	0%	0%	0%	0%	0%
Phase 5:	0%	0%	0%	0%	0%
Phase 6:	0%	0%	0%	0%	0%
Phase 7:	0%	0%	0%	0%	0%
Phase 8:	0%	0%	0%	0%	0%

#### unverzögerte Kanäle

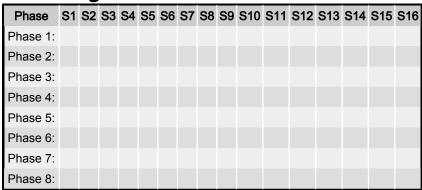

## Uhren (allgemein)

	Uhr Timer Alarm		Schalter	
Modellzeit				
Oben	Stoppuhr	0:00	0s	Schalter 14
Mitte	Flugzeit	0:00	0s	Schalter 14


Flugphasenuhren

	Timer	Alarm	Schalter
Uhr 1	0:00	0s	
Uhr 2	0:00	0s	
Uhr 3	0:00	0s	
Rundenzähler/Zeittabelle			
Rundenanzeige			

#### Rundenzähler

Allgemein		
Rundenzähler aktiv?	nein	
angezeigte Runde	0	
aktuelle Runde	0	

#### Flächenmischer - Phase 1:

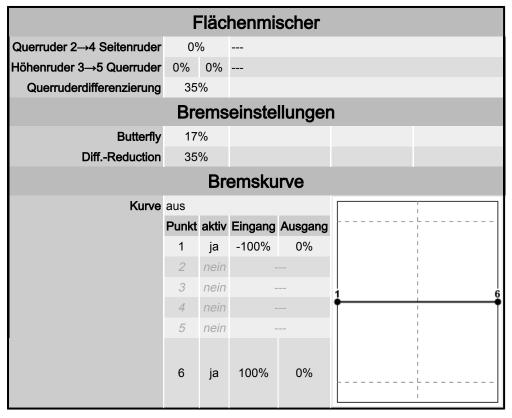

## Flächenmischer - Phase 2:

Flächenmischer											
Querruder 2→4 Seitenruder	0%	%									
Höhenruder 3→5 Querruder	0%	0%									
Querruderdifferenzierung	35	%									
Bremseinstellungen											
Butterfly	15	%									
DiffReduction	100	)%									
		Br	emsku	rve							
Kurve	aus			ï							
	Punkt	aktiv	Eingang	Ausgang		L					
	1	ja	-100% 0%			1					
	2	nein	-			1					
	3	nein	-		1	. 6					
	4	nein	-			†					
	5	nein	-			1					
	6	ja	100%	0%							

## Flächenmischer - Phase 3:

	Flächenmischer									
Querruder 2→4 Seitenruder	09	%								
Höhenruder 3→5 Querruder	0%	0%								
Querruderdifferenzierung	09	%								
Bremseinstellungen										
Butterfly	09	%								
DiffReduction	09	%								
		Bro	emsku	ırve						
Kurve	aus					i				
	Punkt	aktiv	Eingang	Ausgang						
	1	ja	-100%	0%		!				
	2	nein	-							
	3	nein	-		1	. 6				
	4	nein	-		1					
	5	nein	-			1				
	6	ja	100%	0%						

#### Flächenmischer - Phase 4:

<u> </u>			<u> </u>							
	F	Fläc	henmi	scher						
Querruder 2→4 Seitenruder	0%	6								
Höhenruder 3→5 Querruder	0%	0%								
Querruderdifferenzierung	09	6								
Bremseinstellungen										
Butterfly	0%	6								
DiffReduction	0%	6								
Bremskurve										
Kurve	aus					i				
	Punkt	aktiv	Eingang	Ausgang		L				
	1	ja	-100%	0%						
	2	nein	-							
	3	nein	-		1	. 6				
	4	nein	-			†				
	5	nein	-			1				
	6	ja	100%	0%						

## Flächenmischer - Phase 5:

	F	Fläc	henmi	scher						
Querruder 2→4 Seitenruder	09	%								
Höhenruder 3→5 Querruder	0%	0%								
Querruderdifferenzierung	09	%								
Bremseinstellungen										
Butterfly	09	%								
DiffReduction	09	%								
		Bro	emsku	rve						
Kurve	aus					i				
	Punkt	aktiv	Eingang	Ausgang		L				
	1	ja	-100%	0%		1				
	2	nein	-							
	3	nein	-		1	. 6				
	4	nein	-		•	†				
	5	nein	-			1				
	6	ja	100%	0%						

## Flächenmischer - Phase 6:

Flächenmischer											
09	%										
0%	0%										
09	%										
Querruderdifferenzierung 0%  Bremseinstellungen											
09	%										
09	%										
Bremskurve											
aus					i						
Punkt	aktiv	Eingang	Ausgang		L						
1	ja	-100%	0%		1						
2	nein	-			1						
3	nein	-		1	. 6						
4	nein	-		1	†						
5	nein	-			1						
6	ja	100%	0%		 						
	0% 0% 0% 0% 0% aus Punkt 1 2 3 4 5	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0	0%	0%	0% 0% 0% 0% 0%  Bremseinstellungen 0% 0%  Bremskurve  aus  Punkt aktiv Eingang Ausgang 1 ja -100% 0% 2 nein 3 nein 4 nein 5 nein						

## Flächenmischer - Phase 7:

	Flächenmischer									
Querruder 2→4 Seitenruder	09	%								
Höhenruder 3→5 Querruder	0%	0%								
Querruderdifferenzierung	09	%								
Bremseinstellungen										
Butterfly	09	%								
DiffReduction	09	%								
		Bro	emsku	ırve						
Kurve	aus					i				
	Punkt	aktiv	Eingang	Ausgang						
	1	ja	-100%	0%		!				
	2	nein	-							
	3	nein	-		1	. 6				
	4	nein	-		1					
	5	nein	-			1				
	6	ja	100%	0%						

## Flächenmischer - Phase 8:

	Flächenmischer										
Querruder 2→4 Seitenruder	0%	6									
Höhenruder 3→5 Querruder	0%	0%									
Querruderdifferenzierung	0%	6									
Bremseinstellungen											
Butterfly	0%	6									
DiffReduction	0%	6									
		Bro	emsku	rve							
Kurve	aus					-					
	Punkt	aktiv	Eingang	Ausgang		L					
	1	ja	-100%	0%		1					
	2	nein	-			1					
	3	nein	-		1	. 6					
	4	nein	-		•	1					
	5	nein	-			!					
	6	ja	100%	0%		 					

## Linearmischer

Mixer	Input	von → zu	Schalter	Weg -	Weg +	Offset	
LinearMix 1	Normal	$7 \rightarrow 7$	Schalter 19	-100%	-100%	99%	
LinearMix 2	Normal	11 → 3		100%	100%	0%	
LinearMix 3	Normal	$0 \rightarrow 0$		0%	0%	0%	
LinearMix 4	Normal	$0 \rightarrow 0$		0%	0%	0%	
LinearMix 5	Normal	$0 \rightarrow 0$		0%	0%	0%	
LinearMix 6	Normal	$0 \rightarrow 0$		0%	0%	0%	
LinearMix 7	Normal	$0 \rightarrow 0$		0%	0%	0%	
LinearMix 8	Normal	$0 \rightarrow 0$		0%	0%	0%	

#### Kurvenmischer

Mixer	Input	von → zu	Schalter	Kurve	Punkt	aktiv	Eingang	Ausgang	
KurvenMix 9	Normal	$0 \rightarrow 0$		aus	1	ja	-100%	0%	:
					2	nein	-		
					3	nein	-		1 9
					4	nein	-		
					5	nein	-		
					6	ja	100%	0%	i
KurvenMix 10	Normal	$0 \rightarrow 0$		aus	1	ja	-100%	0%	:
					2	nein	-		
					3	nein	-		1 9
					4	nein	-		
					5	nein	-		
					6	ja	100%	0%	i
KurvenMix 11	Normal	$0 \rightarrow 0$		aus	1	ja	-100%	0%	:
					2	nein	-		
					3	nein	-		1 9
					4	nein	-		
					5	nein	-		
					6	ja	100%	0%	
KurvenMix 12	Normal	$0 \rightarrow 0$		aus	1	ja	-100%	0%	:
					2	nein	-		
					3	nein			1
					4	nein	-		
					5	nein			
					6	ja	100%	0%	

#### MIX aktiv / Phase

Mixer	von → zu	Ph.1	Ph.2	Ph.3	Ph.4	Ph.5	Ph.6	Ph.7	Ph.8
LinearMix 1	$7 \rightarrow 7$	×	×	×	×	×	×	×	×
LinearMix 2	$11 \rightarrow 3$	×	×	×	×	×	×	×	×
LinearMix 3	$0 \rightarrow 0$	×	×	×	×	×	×	×	×
LinearMix 4	$0 \rightarrow 0$	×	×	×	×	×	×	×	×
LinearMix 5	$0 \rightarrow 0$	×	×	×	×	×	×	×	×
LinearMix 6	$0 \rightarrow 0$	×	×	×	×	×	×	×	×
LinearMix 7	$0 \rightarrow 0$	×	×	×	×	×	×	×	×
LinearMix 8	$0 \rightarrow 0$	×	×	×	×	×	×	×	×
KurvenMix 9	$0 \rightarrow 0$	×	×	×	×	×	×	×	×
KurvenMix 10	$0 \rightarrow 0$	×	×	×	×	×	×	×	×
KurvenMix 11	$0 \rightarrow 0$	×	×	×	×	×	×	×	×
KurvenMix 12	$0 \rightarrow 0$	×	X	×	×	×	×	×	X

#### Nur MIX Kanal

	S1	S2	S3	S4	S5	S6	<b>S7</b>	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
Nur Mix																
normal	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

#### Kreuzmischer

Mischer	Kanal 1	Kanal 2	Differenzierung
Mischer 1	↑??↑	↑??↓	0%
Mischer 2	↑??↑	↑??↓	0%
Mischer 3	↑??↑	↑??↓	0%
Mischer 4	↑??↑	↑??↓	0%

#### Fail Safe

Verzögerung	0,259	3														
FlailSafe Prüfung	ja															
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
Position	43%	30%	30%	-104%	-34%		100%	-104%	13%							
Hold						×				×	×	×	×	×	×	×

#### Lehrer/Schüler

Kabellos	nei	n														
Lehrer ID	0	0														
Schüler ID	0															
Schalter																
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
Schüler																
Lehrer	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

#### Senderausgang

		<del>94.79</del>
Eingang		Ausgang
S1	$\rightarrow$	Ausgang 1
S2 (Querruder)	$\rightarrow$	Ausgang 2
S3 (Höhenruder)	$\rightarrow$	Ausgang 3
S4 (Seitenruder)	$\rightarrow$	Ausgang 4
S5 (Querruder)	$\rightarrow$	Ausgang 5
S6	$\rightarrow$	Ausgang 6
S7	$\rightarrow$	Ausgang 7
S8	$\rightarrow$	Ausgang 8
S9	$\rightarrow$	Ausgang 9
S10	$\rightarrow$	Ausgang 10
S11	$\rightarrow$	Ausgang 11
S12	$\rightarrow$	Ausgang 12
S13	$\rightarrow$	Ausgang 13
S14	$\rightarrow$	Ausgang 14
S15	$\rightarrow$	Ausgang 15
S16	$\rightarrow$	Ausgang 16

#### **Profitrimm**

	↑QR↓	↑QR↑	↑WK↓	↑WK↑
aktiv	aus	aus	aus	aus
Geber	frei	frei	frei	frei
EIN/AUS				

## Trimmspeicher

	Kanal 1		Quer	Querruder		nruder	Seite	nruder
	Knüppel	Speicher	Knüppel	Speicher	Knüppel	Speicher	Knüppel	Speicher
Phase 1:	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Phase 2:	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Phase 3:	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Phase 4:	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Phase 5:	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Phase 6:	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Phase 7:	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Phase 8:	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

#### **Telemetrie**

Ansage wiederholen	0s
	Schalter 19
nächste Ansage	Schalter 19
Varioton	
erkannte Sensoren	Receiver
aktueller Sensor	Receiver
aktuelle Sensorseite	0
RX-Data	Ein
Alarmeinstellung	Alarm 1: 432
	Alarm 2: 433
	Alarm 3: 434
	Alarm 4: 435
	Alarm 5: 436
	Alarm 6: 437
	Alarm 7: 438
	Alarm 8: 439
	Alarm 9: 440
	Alarm 10: 441

## Kanal Sequenzer



#### Multikanal

Kanal	aktiv?	Steuerkanal	Kanalzahl	Eingang	Geber	Offset	Weg -	Weg +
Multikanal 1	inaktiv	K6	4 Kanäle	Eingang 1		0%	100%	100%
				Eingang 2		0%	100%	100%
				Eingang 3		0%	100%	100%
				Eingang 4		0%	100%	100%
Multikanal 2	inaktiv	K6	4 Kanäle	Eingang 1		0%	100%	100%
				Eingang 2		0%	100%	100%
				Eingang 3		0%	100%	100%
				Eingang 4		0%	100%	100%

Ringbegrenzer

-											
	Eingang		Ausgang		Ausgang a		aktiv?	aktiv? Limit		it Offse	
	X	Y	X	Y		max-X	max-Y	o⇔⊡-X	o⇔⊡-Y		
	8	7	8	7	inaktiv	100%	100%	0%	0%		
	8	7	14	13	inaktiv	100%	100%	0%	0%		
	8	7	16	15	inaktiv	100%	100%	0%	0%		

MP3-Player

Lautstärke	15
Album	0
Titel	0
Modus	Alle wiederholen
Lautstärke	15
Regler Lautstärke	
Schalter lauter	
Schalter leiser	
Schalter Start/Stop	

Schalter-/Geberzuordnungen

Condition / Copon			
Funktion		Schalter/Geber	
	ID	Name	Тур
Ansage wiederholen	SW19	Schalter 19	Schalter
nächste Ansage	SW19	Schalter 19	Schalter
Schalter 1 Eingang 5 Phase 1	SW7	Schalter 7	Schalter
Schalter 1 Eingang 6 Phase 1	SW7	Schalter 7	Schalter
Schalter 1 Eingang 7 Phase 1	SW11	Schalter 11	Schalter
Schalter 1 Eingang 8 Phase 1	SW15	Schalter 15	Schalter
Schalter 1 Eingang 11 Phase 1	SW7	Schalter 7	Schalter
Schalter 1 Eingang 12 Phase 1	SW3	Schalter 3	Schalter
Schalter 2 Eingang 7 Phase 1	SW12	Schalter 12	Schalter
Geber Eingang 8 Phase 1	DG2	Drehgeber 2 →	Geber
Geber Eingang 9 Phase 1	GB1	Geber 1 →	Geber
logischer Schalter 1-1	Unknown	unbekannter Schalter	unbekannt
logischer Schalter 1-2	SW1	Schalter 1	Schalter
Uhr Oben	SW14	Schalter 14	Schalter
Uhr Mitte	SW14	Schalter 14	Schalter
Mischer 1	SW19	Schalter 19	Schalter
Ankünden 1 Phase 1	SW15	Schalter 15	Schalter
Ankünden 2 Phase 1	SW7	Schalter 7	Schalter